Задание 11.

Постройте релейно-контактную схему с заданной функцией проводимости:

$$(x \to (y \to z)) \to (y \to x')$$


Решение:

Выразим сначала данную функцию через функции $',\cdot,\vee$, причем так, чтобы знак ' стоял бы лишь на переменных и не стоял на скобках:

$$(x \to (y \to z)) \to (y \to x') = (x' \lor (y' \lor z))' \lor (y' \lor x') =$$

$$= xyz' \vee y' \vee x'.$$


Соответствующая схема имеет вид

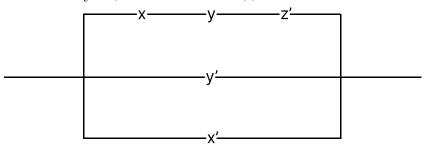

Обратим внимание, что данную схему можно еще упросить


$$xyz' \lor y' \lor x' = x' \lor y' \lor z'.$$

Тогда схема будет иметь вид:

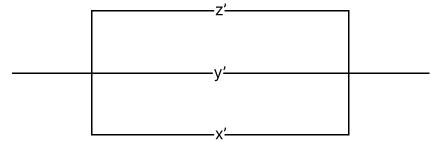

Задание 12

Упростите релейно-контактную схему:

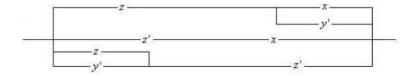

$$f = z(x \vee y') \vee z'x \vee (z \vee y')z'$$

$$f = z(x \lor y') \lor z'x \lor (z \lor y')z' = xz \lor y'z \lor xz' \lor y'z' =$$
$$= x \lor y'$$

